

$$1. a) -I_{1A} + I_{R_1} + I_{R_2} = 0$$

$$-I_{R_2} + I_{R_3} + I_{1A} = 0$$

$$\text{Circuit diagram} - 1A + \frac{U_1}{10\Omega} + \frac{U_1 - U_2}{20\Omega} = 0$$

$$-\frac{U_1 + U_2}{20\Omega} + \frac{U_2}{50\Omega} + 1A = 0$$

$$-20 + 2U_1 + U_1 - U_2 = 0$$

$$5U_2 - 5U_1 + 2U_2 + 100 = 0$$

$$-20 + 3U_1 - U_2 = 0$$

$$7U_2 - 5U_1 + 100 = 0$$

$$\text{Circuit diagram} - 140 + 2U_1 - 5U_1 + 100 = 0$$

$$16U_1 = 40$$

$$U_1 = 2.5 V$$

$$-20 + 7.5 = U_2 \quad U_2 = 12.5 V$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}} = \frac{1}{\frac{2}{20} + \frac{1}{20}} = \frac{20}{3} = \frac{35}{4} \Omega$$

$$U_1 = \frac{35}{4} V$$

$$I_{R_{23}} = \frac{10}{80} = \frac{1}{8} \quad U_2 = \frac{1}{8} \times 50 = \frac{25}{4} V$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{50} + \frac{1}{30}} = \frac{150}{8} = \frac{75}{4} \Omega \quad U_2 = \frac{75}{4} V$$

$$I_{R_{12}} = \frac{50}{80} = \frac{5}{8} \quad U_1 = \frac{5}{8} \times 10 = \frac{25}{4} V$$

$$U_1 = \frac{35}{4} \text{ or } \frac{25}{4} = \frac{40}{4} = 10 \quad U_2 = \frac{75}{4} \text{ or } \frac{25}{4} = 12.5$$

$$1b) \quad -I_{e1} + I_{e5} = 0$$

$$\frac{V_1 - 1}{10} - I_{e1} + I_{e2} - I_{e3} = 0$$

$$\frac{V_1 - 1}{10} - 10V_2 + \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - 10 - V_2}{105} = 0$$

$$\frac{V_2 + 10 - V_1}{105} + \frac{V_2}{60} = 0$$

$$42V_1 - 42 - 4200V_2 + 21V_1 + 4V_1 - 40 - 4V_2 = 0$$

$$4V_2 + 40 - 4V_1 + 7V_2 = 0$$

$$67V_1 - 420 + V_2 - 82 = 0$$

$$-4V_1 + 11V_2 + 40 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 67 & -420 \\ -4 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 82 \\ -40 \end{bmatrix}$$

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 67 & -420 & 82 \\ -4 & 11 & -40 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 10.44 \\ 0 & 1 & 0.146 \end{array} \right]$$

$$V_1 = 10.4 \quad V_2 = 0.146$$

$$2. a) R_{eq} = \frac{(R_1 + R_T)(R_2 + R_3)}{R_T + R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_b = \frac{R_1 + R_2 + R_T + R_3}{(R_1 + R_2)(R_T + R_3)}$$