

$$2. a) \quad Q_{bit} = V_{bit} C_{bit}$$

$$I_{leak} = \frac{dV_{bit}}{dt} C_{bit}$$

constant leakage



$$I = \frac{\Delta V_{bit}}{\Delta t} C_{bit}$$

$$\frac{(1.2V - 0.8V) \times 18}{10^{-3}} = 7.2$$

$$b) \quad C = \frac{\epsilon A}{d} = \frac{\epsilon (1024 (0.5 \times 10^{-6}) (0.5 \times 10^{-6}))}{0.1 \times 10^{-6}} = 22.7$$

$$c) \quad C_{bit} V_{bit} = (C_{bit} + C_{wire}) V_{column}$$

$$\frac{C_{bit}}{(C_{bit} + C_{wire})} V_{bit} = V_{column}$$

$$\frac{18}{36} V_{bit} = V_{column}$$

$$= 0V \quad \text{or} \quad 0.57V$$

$$d) \quad \frac{18}{18 + C_{max}} \cdot 1.2 = 0.4$$

$$\frac{1.2}{0.4} 18 - 18 = 36$$

$$36 \times 10^{-15} = \frac{\epsilon n (0.5 \times 10^{-6}) (0.5 \times 10^{-6})}{0.1 \times 10^{-6}}$$

$$\frac{36 \times 10^{-9}}{25 \epsilon} = n = 1626$$