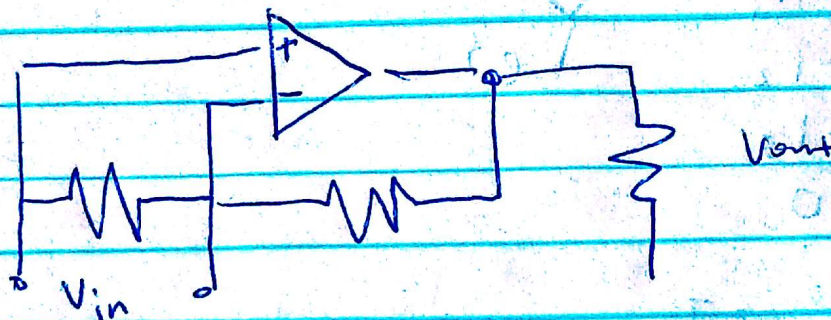


1. a)



$$\frac{V_{out} - V_s}{R_2} = \frac{V_s - 0}{R_1} \quad V_{out} = V_s \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right)$$

$$V_x = V_s$$

$$V_{out} = A(V_+ - V_-)$$

$$= A \left( V_s \left( \frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \right)$$

b) limit as  $A \rightarrow \infty$  is  $\infty$  when there isn't negative feedback. when there is, it is  $V_s$



2. a)  $I_s = i_1$

$i_1 = i_2$

$i_2 = i_3$

Yes

b)  $V_0 = 0$

$$\frac{V_1 - V_0}{R_1} = I_s$$

$$V_1 = I_s R_1$$

$$\frac{V_2 - V_1}{R_2} = I_s$$

$$V_2 - I_s R_1 = I_s R_2$$

$$V_2 = \sum I_s R_k$$

$$V_2 = I_s R_1 + I_s R_2$$

$$\frac{V_3 - V_2}{R_3} = I_s$$


$$V_3 = I_s R_1 + I_s R_2 + I_s R_3$$

c)

d)  $1 \Omega$

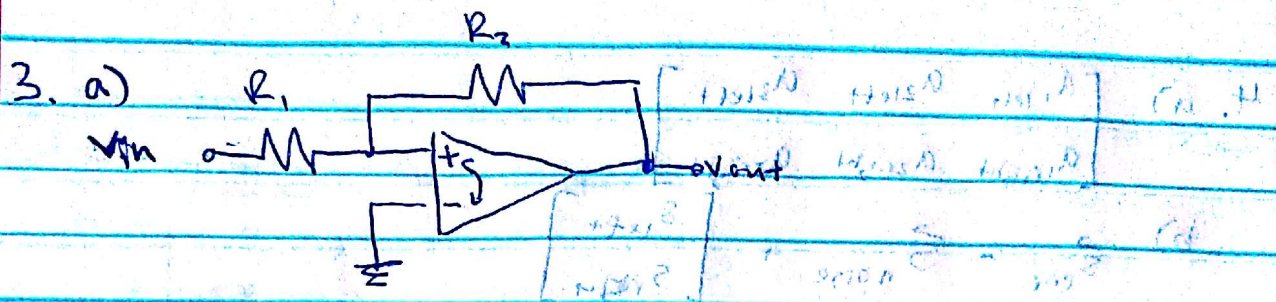
e) plug in the numbers to the equations found in part b and see if they satisfy them





$$\frac{V_{out} - V_+}{R_2} = \frac{V_+ - V_{in}}{R_1}$$

$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

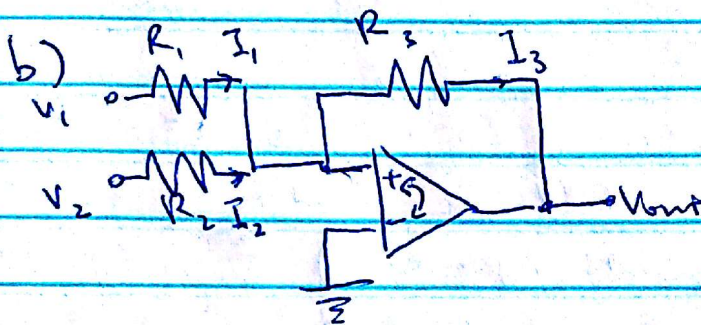

$$I_3 = I_1 + I_2$$


$$\frac{-V_1}{R_1} + \frac{-V_2}{R_2} = \frac{V_{out}}{R_3}$$

$$V_{out} = -R_3 \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

c)  $R_3 = 2$

$R_1 = 8$

$R_2 = 1$

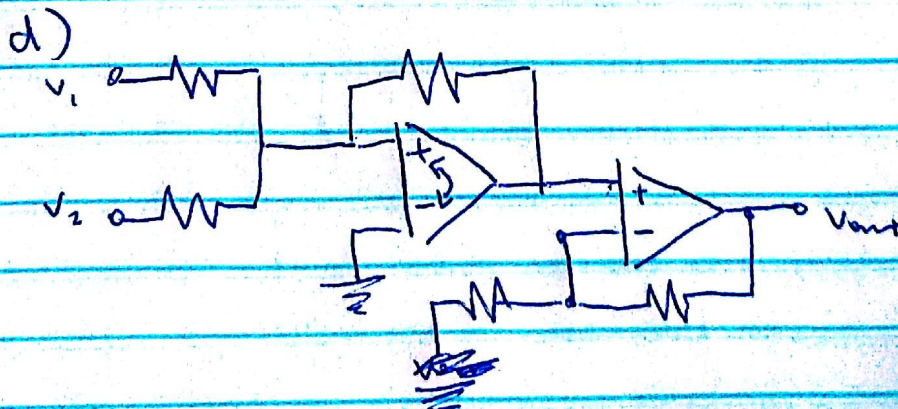



5. Brian Ho 3031837576  
worked during homework party

4. a) 
$$\begin{bmatrix} a_{1, \text{left}} & a_{2, \text{left}} & a_{3, \text{left}} \\ a_{1, \text{right}} & a_{2, \text{right}} & a_{3, \text{right}} \end{bmatrix}$$

b) 
$$\vec{s}_{\text{ear}} = \vec{s}_{\text{noise}} + \begin{bmatrix} s_{\text{left}} \\ s_{\text{right}} \end{bmatrix}$$

c) 
$$\begin{bmatrix} -a_{1, \text{left}} & -a_{2, \text{left}} & -a_{3, \text{left}} \\ -a_{1, \text{right}} & -a_{2, \text{right}} & -a_{3, \text{right}} \end{bmatrix} \quad SR - A$$

d)